



Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin



- **Objetivos**
 - Estudar os circuitos digitais presentes nos computadores
- **Conteúdos**
 - Funções Lógicas
 - Portas Lógicas
 - Circuitos Integrados
 - Álgebra de Boole (Booleana)
 - Circuitos Digitais
 - Circuitos Básicos


Sistema Digital

É uma combinação de dispositivos projetados para manipular informação lógica ou quantidades físicas que são representadas no formato digital, ou seja, as quantidades podem assumir apenas valores discretos.


Tocci & Widmer
Sistemas Digitais

Portas Lógicas

 Assista o vídeo sobre Portas Lógicas
(link: <https://youtu.be/ckOBTc1XJik>).



Circuito Combinacional

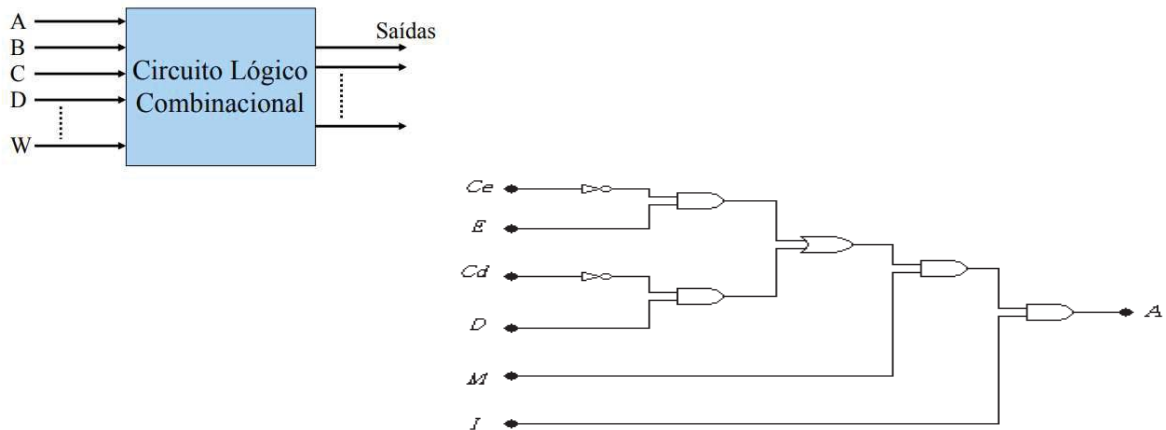

5

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Portas Lógicas

Inversora



A	$X = A'$
0	1
1	0

AND



A	B	$X = (A.B)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR



A	B	$X = (A+B)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


6

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin


Portas Lógicas (cont.)

NAND

 


A	B	$X = (A.B)'$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

 


A	B	$X = (A+B)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR

 

A	B	$X = (A \oplus B)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Transistor (Transference Resistor)

 

Base = 1 → circuito fechado

Base = 0 → circuito aberto

Transistor (em corte)




Semicondutores

Semicondutor


Si
Ge
GaAs

Dopagem

Tipo N
Tipo P

 

Circuito Elétrico das Portas Lógicas

 


11

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Níveis Lógicos

 


12

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Porta Inversora


 


13

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Porta Inversora (7404)

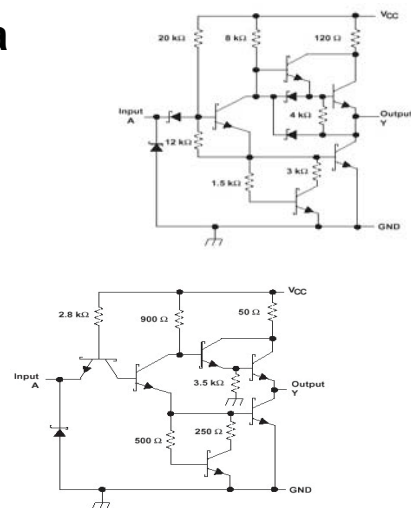 

14

Lógica Digital


Prof. Edson Pedro Ferlin

Tecnologia de Famílias Lógicas


- **Bipolar** → TTL (*Transistor-Transistor Logic*)
- **MOS** → CMOS (*Complementary Metal-Oxide Semiconductor*)

Tipos de Transistores

Bipolar

 


MOSFET

 

Circuitos Integrados

 Assista o vídeo sobre Circuitos Integrados
(link: <https://youtu.be/ti9VVBHljWU>).



SN5486, SN54LS86A, SN54S86 SN7486, SN74LS86A, SN74S86 QUADRUPE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Supply voltage, V_{CC} (see Note 1)	2 V
Input voltage	5.5 V
Operating free-air temperature range: SN54S86	-55°C to 125°C
SN74S86	0°C to 70°C
Storage temperature range	-65°C to 150°C

NOTE 1: Voltage values are with respect to network ground terminal.

recommended operating conditions

	SN54S86			SN74S86			UNIT
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
Supply voltage, V_{CC}	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
High-level output current, I_{OH}	-1			-1			mA
Low-level output current, I_{OL}			20			20	mA
Operating free-air temperature, T_A	-55	125	0	70			°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS*	SN54S86			SN74S86			UNIT
		MIN	TYP†	MAX	MIN	TYP†	MAX	
V_{IIL} High-level input voltage		2			2			V
V_{IOL} Low-level input voltage			0.8			0.8		V
V_{IC} Input clamp voltage	$V_{CC} = \text{MIN.}, I_I = -18 \text{ mA}$		-1.2			-1.2		V
V_{OHL} High-level output voltage	$V_{CC} = \text{MIN.}, V_{IH} = 2 \text{ V}, V_{IL} = 0.8 \text{ V}, I_{OH} = -1 \text{ mA}$	2.5	3.4		2.7	3.4		V
V_{OOL} Low-level output voltage	$V_{CC} = \text{MIN.}, V_{IH} = 2 \text{ V}, V_{IL} = 0.8 \text{ V}, I_{OL} = 20 \text{ mA}$		0.5			0.5		V
I_I Input current at maximum input voltage	$V_{CC} = \text{MAX.}, V_I = 5.5 \text{ V}$		1			1		mA
I_{IH} High-level input current	$V_{CC} = \text{MAX.}, V_I = 2.7 \text{ V}$		50			50		µA
I_{IL} Low-level input current	$V_{CC} = \text{MAX.}, V_I = 0.5 \text{ V}$		-2			-2		mA
I_{OSH} Short-circuit output current†	$V_{CC} = \text{MAX.}$	-40	-100	-60		-100	-150	mA
I_{OCC} Supply current	$V_{CC} = \text{MAX.}$ See Note 2		50	75		50	75	µA

*For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions for the applicable type.
†All typical values are at $V_{CC} = 5 \text{ V}, T_A = 25^\circ\text{C}$.

†For more than one output should be asserted at a time, and duration of the short circuit should not exceed one second.

NOTE 2: I_{OCC} is measured with the inputs grounded and the outputs open.

switching characteristics, $V_{CC} = 5 \text{ V}, T_A = 25^\circ\text{C}$


PARAMETER†	FIND (INPUT)	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{PLH}	A or B	Other input low $C_L = 15 \text{ pF}$		7	10.5	ns
t_{PHL}	A or B	Other input high $R_L = 280 \Omega$		2.5	10	ns
t_{PLH}	A or B	Other input high See Note 2		7	10.5	ns
t_{PHL}	A or B	Other input low		6.5	10	ns

† t_{PLH} = propagation delay time, low-to-high-level output

† t_{PHL} = propagation delay time, high-to-low-level output

NOTE 3: Load circuits and voltage waveforms are shown in Section 1.

Circuito Integrado (*Layout*)

 


Circuitos Integrados (CI)

- SSI (*Small Scale Integration*): até 10 portas
- MSI (*Medium Scale Integration*): 10 a 100 portas
- LSI (*Large Scale Integration*): 100 a 100.000 portas
- VLSI (*Very Large Scale Integration*): > 100.000 portas


O VELHO E O NOVO NA FABRICAÇÃO DE SEMICONDUTORES

UMA LÂMINA CIRCULAR de silício, do tamanho aproximado de um prato comum, é o ponto de partida para o processo de fabricação de chips em etapas, que esculpe os transistores e suas interconexões. Algumas das manipulações apresentadas abaixo são repetidas diversas vezes durante a produção para construir estruturas complexas, camada por camada.

PROCESSO BÁSICO DE FABRICAÇÃO DE CHIPS

 

REFINAMENTOS NA FABRICAÇÃO DE CHIPS

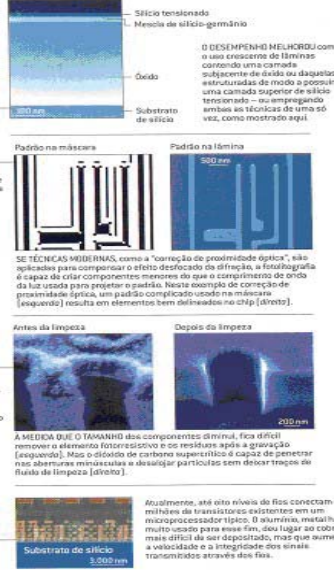

professorferlin.blogspot.com


21

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

FATIANDO UM NANOCHIP

 A TECNOLOGIA DE SILÍCIO SOBRE ISOLANTE, que ajudou a melhorar consideravelmente o desempenho dos chips, ficou mais barata e mais fácil de ser adotada graças a uma técnica chamada Smart-Cut, desenvolvida pela Soitec, empresa francesa.



professorferlin.blogspot.com


22

Lógica Digital


Prof. Edson Pedro Ferlin

LITOGRAFIA ULTRAVIOLETA EXTREMA



LENTEs que são usadas em sistemas litográficos convencionais absorveriam a luz ultravioleta extrema necessária para formar o padrão de componentes menores do que 50 nm. Por isso, os sistemas litográficos poderão em breve usar espelhos multicamadas, em vez de lentes, para focalizar radiação ultravioleta extrema de um plasma e para reduzir o tamanho da imagem projetada da máscara. Esta ilustração baseia-se em um dos conceitos de design que estão sendo considerados pela ASML, fabricante holandesa.

 

Wafer

 

Chip em Corte

  


25

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

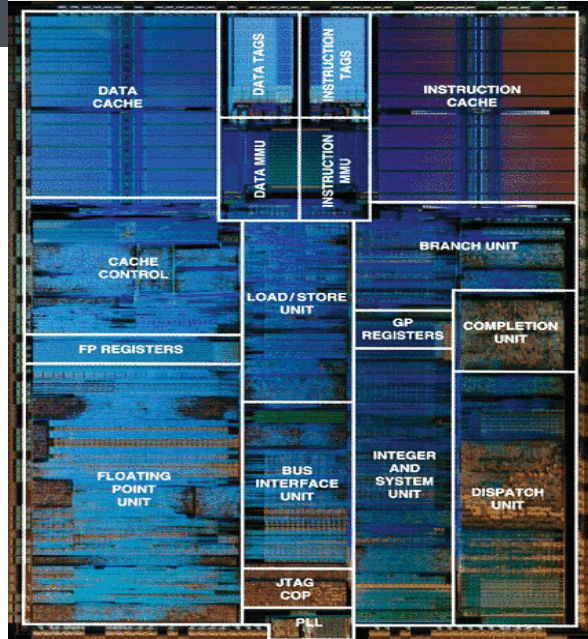Motorola's PowerPC 603e™ RISC Microprocessor - 200 MHz





26

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Encapsulamento

  

27

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Funções Lógicas

Sistema de alarme de cinto de segurança:

- Sensores para gerar entradas (sensor=1) se estiver ativado.
- Existe um sensor que indica se a marcha (M) está engatada
- É posicionado um sensor sob cada banco frontal (D e E) que será ativado quando alguém ocupa este banco
- Outro tipo de sensor é instalado em cada banco para determinar se o cinto (Cd e Ce) está fechado
- Deve-se acionar a buzina quando a ignição (I) é ligada e a marcha está engatada e contanto que qualquer banco frontal esteja ocupado e o cinto correspondente não esteja fechado.


$$A = I . M . \left((D . \overline{Cd}) + (E . \overline{Ce}) \right)$$

28

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Função Lógica Circuito

 

Circuito Eletrônico (como desenhar)

Assista o vídeo sobre Álgebra Booleana
(link: <https://youtu.be/N0QtxqZid48>).


 


Tabela Verdade

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


Equação Lógica

 Assista o vídeo sobre Equação Lógica
(link: <https://youtu.be/Y-r-JLRo6zQ>).



Álgebra Booleana

 Assista o vídeo sobre Álgebra Booleana
(link: <https://youtu.be/gLMgEG1VuvU>).



Propriedade	Equação	
Idempotência ou Equipotência	$x + x = x$	(1)
	$x \cdot x = x$	(1')
Identidade	$x + 1 = 1$	(2)
	$x \cdot 0 = 0$	(2')
	$x + 0 = x$	(3)
	$x \cdot 1 = x$	(3')
Comutatividade	$x + y = y + x$	(4)
	$x \cdot y = y \cdot x$	(4')
Associatividade	$(x + y) + z = x + (y + z)$	(5)
	$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$	(5')
Complementação	$x + \bar{x} = 1$	(6)
	$x \cdot \bar{x} = 0$	(6')
Distributividade	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$	(7)
	$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$	(7')
Teoremas de De Morgan	$\overline{(x + y)} = \bar{x} \cdot \bar{y}$	(8)
	$\overline{(x \cdot y)} = \bar{x} + \bar{y}$	(8')

Álgebra Booleana

Simplificação Algébrica

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= x + xy \\
 &= x \cdot 1 + xy & (3) \\
 &= x(1 + y) & (7) \\
 &= x \cdot 1 & (2) \\
 &= x & (3)
 \end{aligned}$$

Mapa de Karnaugh

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0


 $\Sigma m(1,2,4,6)$

$$= A'B'C + A'BC + AB'C + AB'C$$

$$= A'C + AC + AB' + AB' \quad \rightarrow \quad a + a = a$$


$$= A'C + AB'$$

 Extraia somente as variáveis que não se alteram



Mapa de Karnaugh

 Assista o vídeo sobre Mapa de Karnaugh
(link: <https://youtu.be/y9QrmQ6aWW4>).




Método Quine-McCluskey


O **Algoritmo de Quine–McCluskey** (ou **método dos implicantes primos**) é um método utilizado para minimização de funções booleanas desenvolvido por W.V. Quine e Edward J. McCluskey em 1956.

Dispositivos Reconfiguráveis

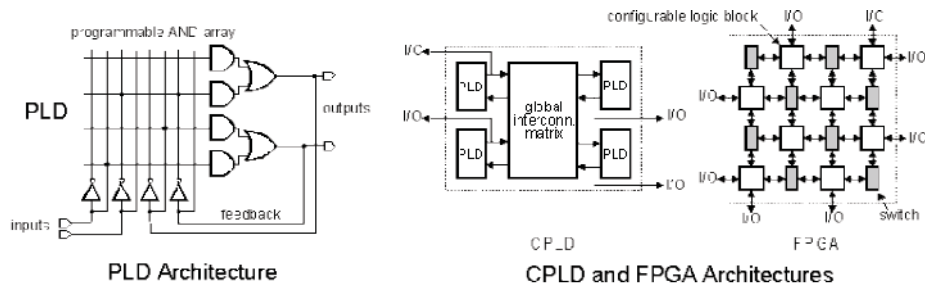PLDs (*Programmable Logic Device*)
CPLDs (*Complex PLD*)
FPGAs (*Field-Programmable Gate Array*)



Arquitetura Interna

 

VHDL – VHSIC Hardware Description Language


VHSIC – Very High Speed Integrated Circuit

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.numeric_std.all;
4
5 entity signed_adder is
6   port
7   (
8     aclk : in  std_logic;
9     clk  : in  std_logic;
10    a     : in  std_logic_vector;
11    b     : in  std_logic_vector;
12    q     : out std_logic_vector
13  );
14  end signed_adder;
15
16 architecture signed_adder_arch of signed_adder is
17   signal q_n : signed(a'high+1 downto 0); -- extra bit added
18
19   begin -- architecture
20     assert(a'length = b'length)
21       report "Error! A must be the longer vector if different sizes!"
22       error 16;
23     q <= std_logic_vector(q_n);
24
25     adding_proc:
26     process (aclk, clk)
27     begin
28       if (aclk = '1') then
29         q_n <= {b'high+1 downto 0};
30         while adding_out(aclk) loop
31           q_n <= {0 & signed(q_n)} + {0 & signed(b)};
32         end if; -- clk'd
33       end process;
34
35   end signed_adder_arch;
  
```

Exemplos de Circuitos Básicos

Decodificador

 


43

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Multiplexador

 


44


Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Comparador

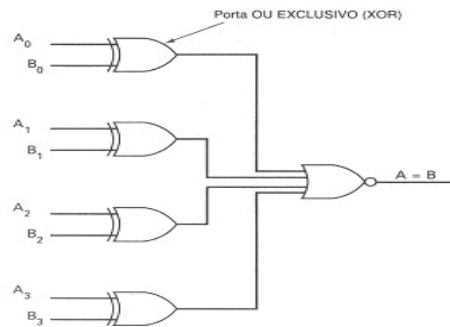

Deslocador

 


Aritmética Binária

	Soma	Resto
0 + 0	0	0
0 + 1	1	0
1 + 0	1	0
1 + 1	0	1

- Adição
- Subtração
- Multiplicação
- Divisão


ULAs - CPUs

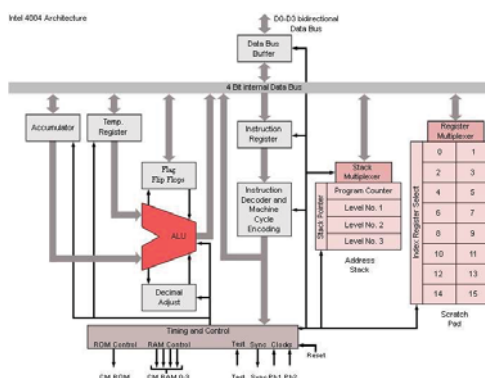



Exemplo de uma ULA Simples de 4 Bits - 12 Entradas, 5 Saídas



cada estágio

 

Meio Somador (*Half Adder*)

  



A	B	C _{out}	Σ
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Σ = soma

C_{out} = carry de saída

A e B = variáveis de entrada (operandos)

Somador Completo (*Full Adder*)

  


A	B	C _{in}	C _{out}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

C_{in} = carry de entrada, algumas vezes indicado como CIC_{out} = carry de saída, algumas vezes indicado como CO


Σ = soma

A e B = variáveis de entrada (operandos)


Somadores Binários Paralelos

 

Somador com Carry ondulante

 

Somador com Carry antecipado

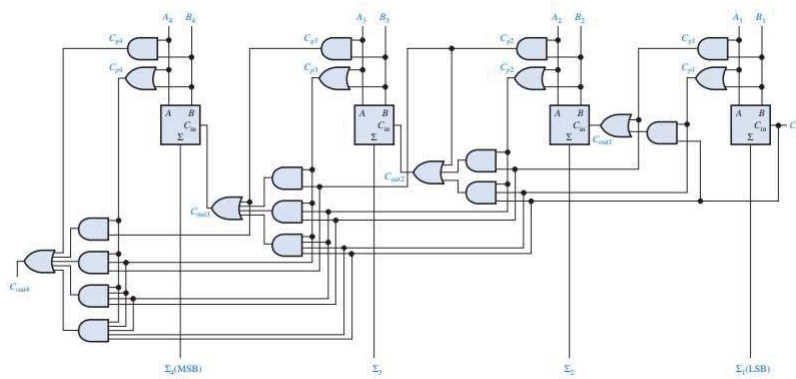

Somador-completo 1:

$$C_{out1} = C_{d1} + C_{d1}C_{in1}$$

Somador-completo 2:

$$C_{out2} = C_{d2} + C_{d2}C_{out1} = C_{d2} + C_{d2}C_{out1} = C_{d2} + C_{d2}(C_{d1} + C_{d1}C_{in1})$$

$$= C_{d2} + C_{d2}C_{d1} + C_{d2}C_{d1}C_{in1}$$

Somador-completo 3:

$$C_{out3} = C_{d3} + C_{d3}C_{out2} = C_{d3} + C_{d3}C_{out2} = C_{d3} + C_{d3}(C_{d2} + C_{d2}C_{d1} + C_{d2}C_{d1}C_{in1})$$

$$= C_{d3} + C_{d3}C_{d2} + C_{d3}C_{d2}C_{d1} + C_{d3}C_{d2}C_{d1}C_{in1}$$

Somador-completo 4:

$$C_{out4} = C_{d4} + C_{d4}C_{out3} = C_{d4} + C_{d4}C_{out3} = C_{d4} + C_{d4}(C_{d3} + C_{d3}C_{d2} + C_{d3}C_{d2}C_{d1} + C_{d3}C_{d2}C_{d1}C_{in1})$$


$$= C_{d4} + C_{d4}C_{d3} + C_{d4}C_{d3}C_{d2} + C_{d4}C_{d3}C_{d2}C_{d1} + C_{d4}C_{d3}C_{d2}C_{d1}C_{in1}$$

53


Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Somador/Subtrator completo

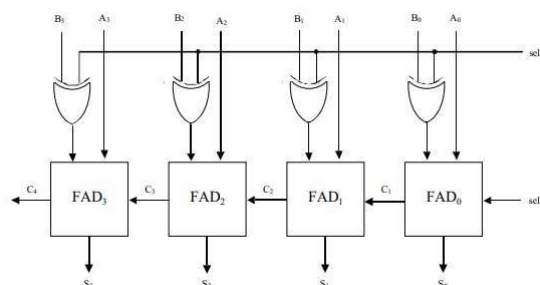

Circuito do Somador/Subtrator Completo:

 


sel2	sel1	operação	descrição
0	0	$S = A + B + 0$	adiciona A e B ($S = A + B$)
0	1	$S = A + B + 1$	adiciona A e B incrementado ($S = A + B + 1$)
1	0	$S = A + \bar{B} + 0$	subtrai B decrementado de A ($S = A - B - 1$)
1	1	$S = A + \bar{B} + 1$	subtrai B de A ($S = A - B$)

54

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Somador Completo com Registradores

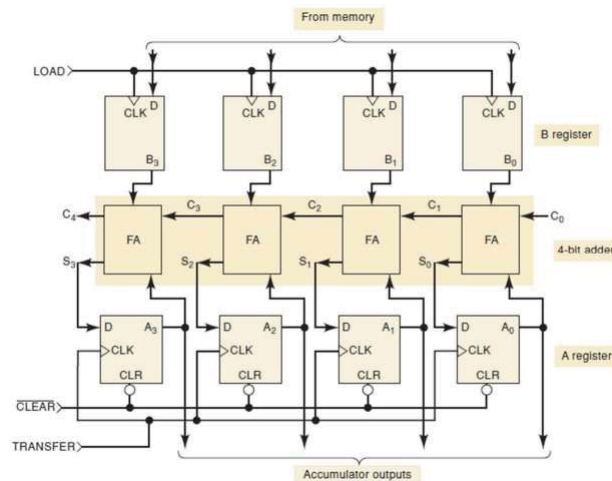


55

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Multiplicador Binário

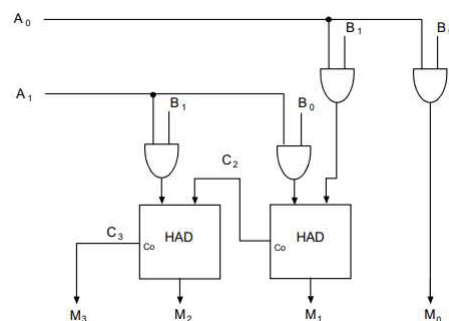


56



Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin



Clock

 

$$f = \frac{1}{T}$$

  


Distribuição do Clock

 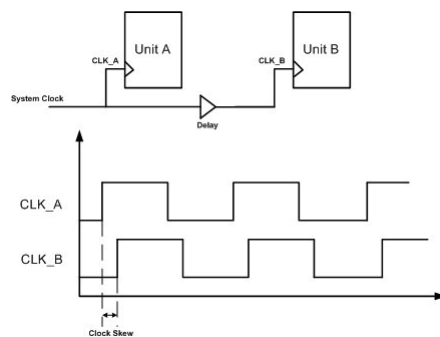



Circuitos Sequenciais

Máquina de Estados Finitos (FSM – Finite State Machine)

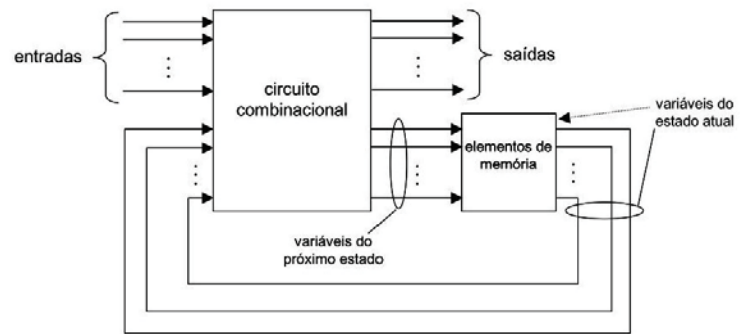
- Mealy → Transições (estados + entradas)
- Moore → Estados



Máquina de Moore

  

Máquina de Mealy

 


61

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Latch

 


62

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Flip - Flop

 


63

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Flip – Flop ou Latch

 


64

Lógica Digital

Prof. Edson Pedro Ferlin

Registrador

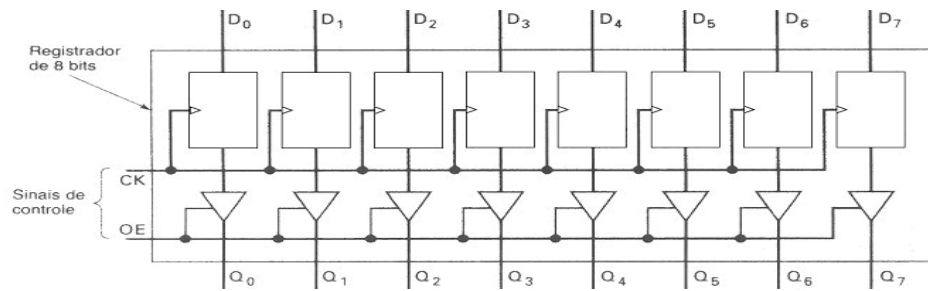

Atividade

- Resolver os exercícios.

